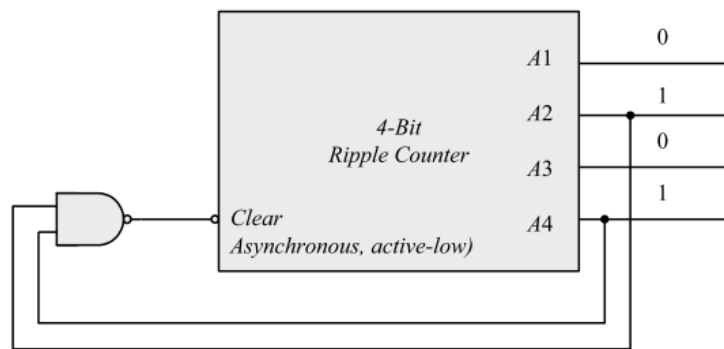


**ITI1500**  
**Devoir #6 Solutions**

- 6.11**      **(a)** A count down counter. / Compteur décroissant  
               **(b)** A count up counter. / Compteur croissant

**6.13**



- 6.19**      **(b)** From the state table in Table 6.5: /a partir de la table 6.5

$$D_{Q1} = Q'_1$$

$$D_{Q2} = \sum (1, 2, 5, 6)$$

$$D_{Q4} = \sum (3, 4, 5, 6)$$

$$D_{Q8} = \sum (7, 8)$$

$$\text{Don't care: } d = \sum (10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Simplifying with maps:

$$D_{Q2} = Q_2 Q'_1 + Q'_8 Q'_2 Q_1$$

$$D_{Q4} = Q_4 Q'_1 + Q_4 Q'_2 + Q'_4 Q_2 Q_1$$

$$D_{Q8} = Q_8 Q'_1 + Q_4 Q_2 Q_1$$

(a)

<i>Present state</i>	<i>Next state</i>	<i>Flip-flop inputs</i>			
$A_8 A_4 A_2 A_1$	$A_8 A_4 A_2 A_1$	$J_{A8} K_{A8}$	$J_{A4} K_{A4}$	$J_{A2} K_{A2}$	$J_{A1} K_{A1}$
0000	0001	0 x	0 x	0 x	1 x
0001	0010	0 x	0 x	1 x	x 1
0010	0011	0 x	0 x	x 0	1 x
0011	0100	0 x	1 x	x 1	x 1
0100	0101	0 x	x 0	0 x	1 x
0101	0110	0 x	x 0	1 x	x 1
0110	0111	0 x	x 0	x 0	1 x
0111	1000	1 x	x 1	x 1	x 1
1000	1001	x 0	0 x	0 x	1 x
1001	0000	x 1	0 x	0 x	x 1

$$\begin{aligned} J_{A1} &= 1 \\ K_{A1} &= 1 \\ J_{A2} &= A_1 A'_8 \\ K_{A2} &= A_1 \\ J_{A4} &= A_1 A_2 \\ K_{A4} &= A_1 A_2 \\ J_{A8} &= A_1 A_2 A_4 \\ K_{A8} &= A_1 \end{aligned}$$

$$d(A_8, A_4, A_2, A_1) = \Sigma (10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Present state	Next state	Flip-flop inputs					
$ABC$	$ABC$	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$	$J_C$	$K_C$
000	001	0	x	0	x	1	x
001	010	0	x	1	x	x	1
010	011	0	x	x	0	1	x
011	100	1	x	x	1	x	1
100	101	x	0	0	x	1	x
101	110	x	0	1	x	x	1
110	000	x	1	x	1	0	x
111	xxx	x	x	x	x	x	x

